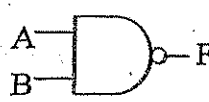
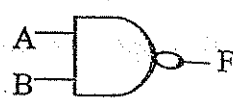
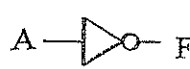
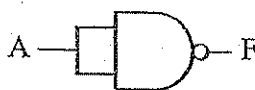
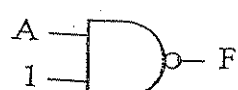
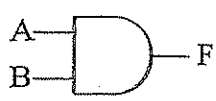
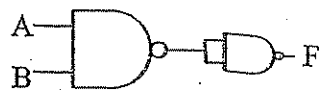
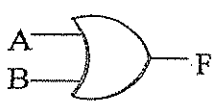
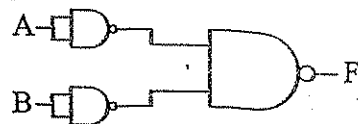
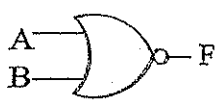
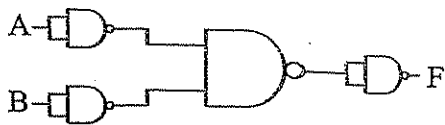
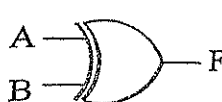
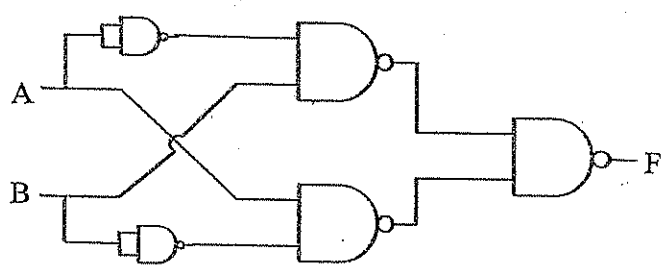



	SIMBOLO	FUNCION	Circuito Equivalente con puertas NAND															
NAND		$F = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	<table border="1" data-bbox="892 176 987 378"><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> 	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOT		$F = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$	 															
AND		$F = A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}}$																
OR		$F = A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$																
NOR		$F = \overline{A + B} = \overline{\overline{\overline{A + B}}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$																
XOR	 OR EXCLUSIVA	$F = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} = \overline{\overline{\overline{\overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}}}} = \overline{(\overline{A} \cdot B) \cdot (A \cdot \overline{B})}$																
NXOR	 NOR EXCLUSIVA	$F = \overline{A \oplus B} = \overline{\overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A} \cdot B} \cdot \overline{A \cdot \overline{B}} = (\overline{\overline{A} \cdot B}) \cdot (\overline{A \cdot \overline{B}})$	