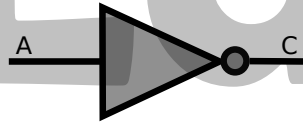


COMPUERTAS LOGICAS


NOT



$$A = \bar{A}$$

A	C
0	1
1	0

AND

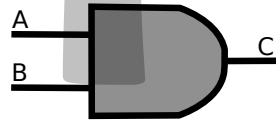

$$A \cdot B = C$$

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


NAND



$$A \cdot B = \bar{C}$$

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


OR

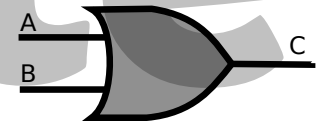

$$A + B = C$$

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

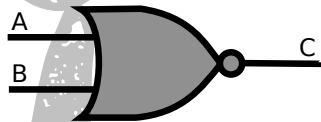

$$A + B = \bar{C}$$

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR



$$A \oplus B = C$$

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR



$$A \oplus B = \bar{C}$$

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1