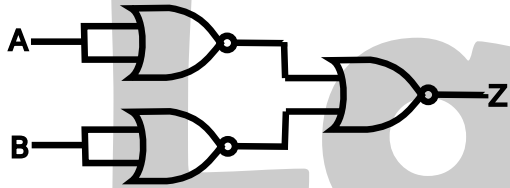


CIRCUITOS FORMADOS POR NOR

AND \Rightarrow NOR

$$A.B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$




OR \Rightarrow NOR

$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$




NAND \Rightarrow NOR
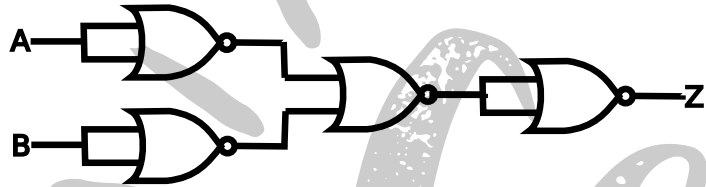
$$\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}}$$




XOR \Rightarrow NOR
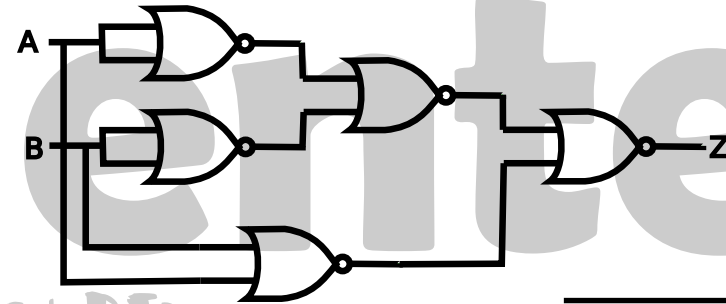
$$A \oplus B = \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$



XNOR \Rightarrow NOR

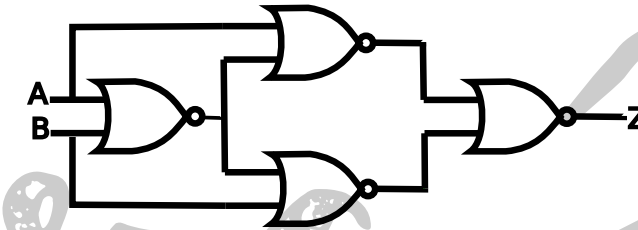
$$A \oplus B = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}} + \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}}$$



CIRCUITOS FORMADOS POR NAND


AND \Rightarrow NAND
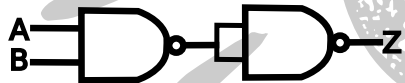
$$A.B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$




OR \Rightarrow NAND
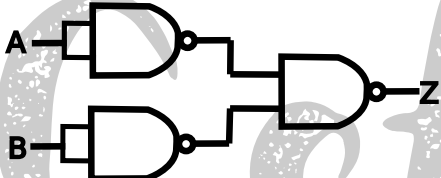
$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$




NOR \Rightarrow NAND
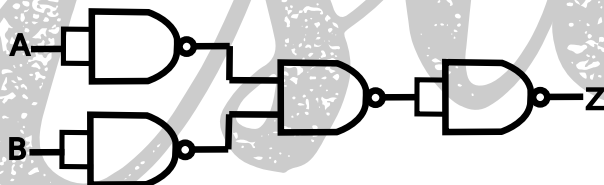
$$\overline{A} + \overline{B} = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}}$$



XOR \Rightarrow NAND
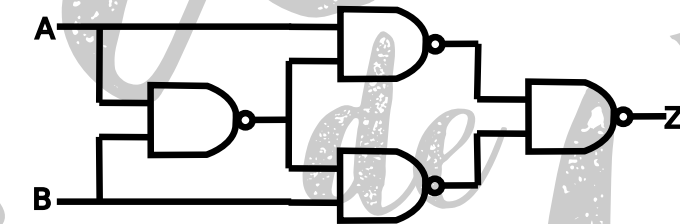
$$A \oplus B = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}} + \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}}$$



XNOR \Rightarrow NAND

$$A \oplus B = \overline{\overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}}}$$

